Electronique analogique Introduction

Justine Philippe

CIR1 & CNB1



Questions...

- □ A quoi pensez-vous quand on parle d'électronique ?
- □ Et d'électronique « analogique » ?
- Qu'attendez-vous des cours d'électronique de cette année ?



L'électronique au sens large :

- Systèmes de communication (téléphones portables, radio, satellite, télévision…)
- Ordinateurs
- Systèmes de contrôle
- □ Electromagnétisme (antennes,...)
- □ Photonique (DVD, LED,...)
- Electronique de puissance (générateurs, distribution d'électricité)
- Traitement du signal



Exemples:

iPhone 5





0 0 0



JPH - CIR1/CNB1 - Chapitre 1

Exemples:

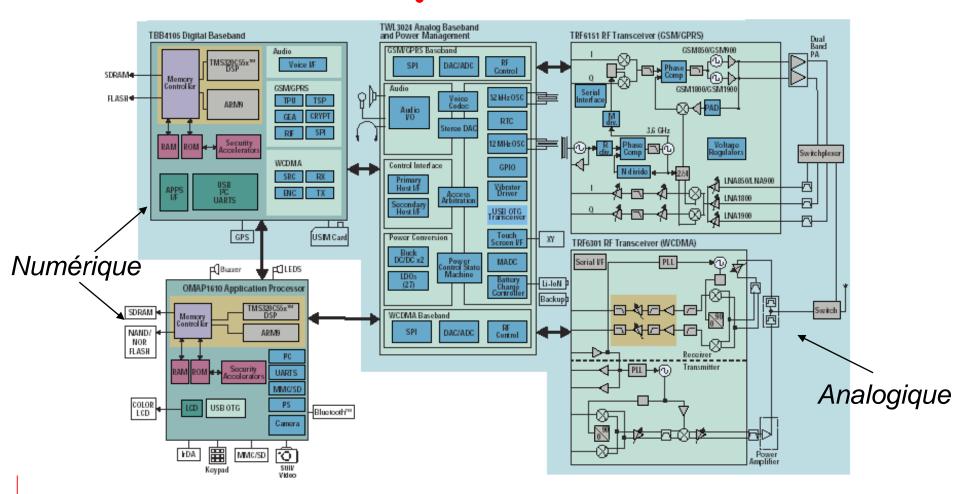


Schéma du circuit d'un téléphone GSM tri-bande + 3G




Exemples:

Circuit intégré: le processeur Phenom quad-core d'AMD


463 million transistors chip area → 285 mm²

Plus modeste:

Générateur numérique de signaux RF

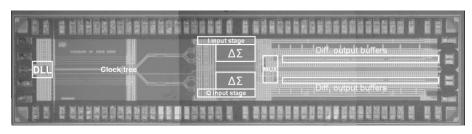



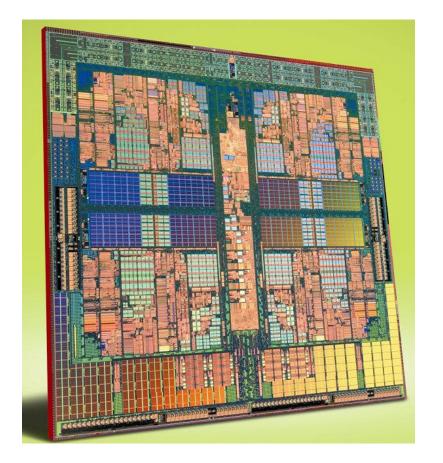

Conçu par l'équipe électronique ISEN et fabriqué par STMicroelectronics

~20 000 transistors chip area → 3mm x 1mm

Electronique analogique :

Le monde est analogique!

On a donc besoin de traiter des signaux analogiques

Définition : Un signal analogique est un signal continu dans le temps et en amplitude (en x et en y)



Programme

Chapitre 1 Notions de base en électronique analogique

Chapitre 2 Régime transitoire

Chapitre 3 Régime sinusoïdal

Chapitre 4 Introduction au filtrage

Chapitre 5 Amplificateur opérationnel

